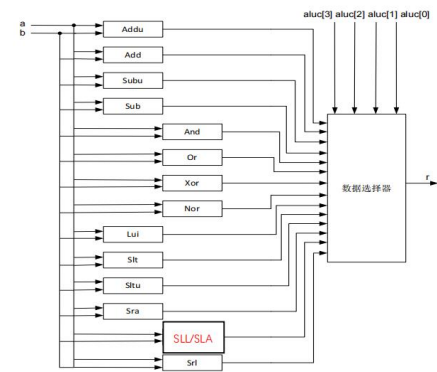


一、实验内容

使用 Verilog 实现行为级 ALU 的设计和仿真

算术逻辑单元(arithmetic and logic unit) 是能实现多组算术运算和逻辑运算的组合逻辑电路，简称 ALU。算术逻辑单元是中央处理器(CPU)的执行单元，是所有中央处理器的核心组成部分，由"And Gate"（与门） 和"Or Gate"（或门）构成的算术逻辑单元，主要功能是进行二位元的算术运算，如加减乘(不包括整数除法)。基本上，在所有现代 CPU 体系结构中，二进制都以补码的形式来表示。

模块连接图



Aluc 对应运算

表 6.22 aluc 的值所对应的运算					
运 算		aluc[3]	aluc[2]	aluc[1]	aluc[0]
ADDU	$r = a + b$ 无符号	0	0	0	0
ADD	$r = a + b$ 有符号	0	0	1	0
SUBU	$r = a - b$ 无符号	0	0	0	1
SUB	$r = a - b$ 有符号	0	0	1	1
AND	$r = a \& b$	0	1	0	0
OR	$r = a b$	0	1	0	1
XOR	$r = a \wedge b$	0	1	1	0
NOR	$r = \sim(a b)$	0	1	1	1
LUI	$r = \{b[15:0], 16'b0\}$	1	0	0	X
SLT	$r = (a < b) ? 1 : 0$ 有符号	1	0	1	1
SLTU	$r = (a < b) ? 1 : 0$ 无符号	1	0	1	0
SRA	$r = b \gg a$	1	1	0	0
SLL/SLA	$r = b \ll a$	1	1	1	X
SRL	$r = b \gg a$	1	1	0	1

二、硬件逻辑图

三、模块建模

通过对每一个功能进行行为模拟，集合在同一模块里即可实现

```

module alu(
    input [31:0] a,
    input [31:0] b,
    input [3:0] aluc,
    output reg [31:0] r,
    output reg zero,
    output reg carry,
    output reg negative,
    output reg overflow
);
    wire signed [31:0] a1;
    wire signed [31:0] b1;
    assign a1 = a ;
    assign b1 = b ;

    wire [31:0] r_addu;      //无符号+
    assign r_addu = a + b;
    wire [31:0] r_add;      //有符号+
    assign r_add = a1 + b1;
    wire [31:0] r_subu;      //无符号-
    assign r_subu = a - b;
    wire [31:0] r_sub;      //有符号-
    assign r_sub = a1 - b1;
    wire [31:0] r_and;      //and
    assign r_and = a & b;
    wire [31:0] r_or;       //or
    assign r_or = a | b;
    wire [31:0] r_xor;      //xor
    assign r_xor = a ^ b;
    wire [31:0] r_nor;      //nor
    assign r_nor = ~( a | b );
    wire [31:0] r_lui;      //高位置立即数
    assign r_lui = {b[15:0],16'b0};
    wire [31:0] r_slt;      //slt
    assign r_slt = (a1<b1)?1:0;
    wire [31:0] r_sltu;     //sltu
    assign r_sltu = (a<b)?1:0;
    wire [31:0] r_sra;      //算数右移
    reg [31:0] r_sra_t;
    assign r_sra = b>>>a;

    wire [31:0] r_sll;      //逻辑左移
    reg [31:0] r_sll_t;
    assign r_sll = b<<a;

```

```

wire [31:0] r_srl; //逻辑右移
reg [31:0] r_srl_t;
assign r_srl = b>>a;

reg [32:0] an,bn,cn; //无符号数
always @ (*)
begin
    an={1'b0,a[31:0]};
    bn={1'b0,b[31:0]};

    if (aluc == 4'b0000)
    begin
        r <= r_addu;
        if(r_addu == 0)
            zero <= 1'b1;
        else
            zero <= 1'b0;
        cn <= an + bn;
        carry <= cn[32];
        negative <= r_addu[31];
        overflow <= 1'bz;
    end
    else if (aluc == 4'b0010)
    begin //有符号+
        r <= r_add;
        if(r_add == 0)
            zero <= 1'b1;
        else
            zero <= 1'b0;
        carry <= 1'bz;
        negative <= r_add[31];

        if( a1[31]== 1 && b1[31]==1 && r_add[31] == 0)
            overflow <= 1'b1;
        else if( a1[31]== 0 && b1[31]==0 && r_add[31] == 1)
            overflow <= 1'b1;
        else
            overflow <= 1'b0;
    end
    else if (aluc == 4'b0001)
    begin //无符号-
        r <= r_subu;
        if(r_subu == 0)

```

```

        zero <= 1'b1;
    else
        zero <= 1'b0;
        cn <= an - bn;
        carry <= cn[32];
        negative <= r_subu[31];
        overflow <= 1'bz;
    end
else if (aluc == 4'b0011)
    begin //有符号-
        r <= r_sub;
        if(r_sub == 0)
            zero <= 1'b1;
        else
            zero <= 1'b0;
        carry <= 1'bz;
        negative <= r_sub[31];

        if( a1[31]== 0 && b1[31]==1 && r_add[31] == 1)//正-负=负
            overflow <= 1'b1;
        else if( a1[31]== 1 && b1[31]==0 && r_add[31] == 0)//负-正=正
            overflow <= 1'b1;
        else
            overflow <= 1'b0;
    end
else if (aluc == 4'b0100)
    begin //and
        r <= r_and;
        if(r_and == 0)
            zero <= 1'b1;
        else
            zero <= 1'b0;
        carry <= 1'bz;
        negative <= r_and[31];
        overflow <= 1'bz;
    end
else if (aluc == 4'b0101)
    begin //or
        r <= r_or;
        if(r_or == 0)
            zero <= 1'b1;
        else
            zero <= 1'b0;
        carry <= 1'bz;
    end

```

```

        negative <= r_or[31];
        overflow <= 1'bz;
    end
else if (aluc == 4'b0110)
    begin //xor
        r <= r_xor;
        if(r_xor == 0)
            zero <= 1'b1;
        else
            zero <= 1'b0;
        carry <= 1'bz;
        negative <= r_xor[31];
        overflow <= 1'bz;
    end
else if (aluc == 4'b0111)
    begin //nor
        r <= r_nor;
        if(r_nor == 0)
            zero <= 1'b1;
        else
            zero <= 1'b0;
        carry <= 1'bz;
        negative <= r_nor[31];
        overflow <= 1'bz;
    end
else if (aluc == 4'b100x)
    begin //lui
        r <= r_lui;
        if(r_lui == 0)
            zero <= 1'b1;
        else
            zero <= 1'b0;
        carry <= 1'bz;
        negative <= r_lui[31];
        overflow <= 1'bz;
    end
else if (aluc == 4'b1011)
    begin //slt
        r <= r_slt;
        if(r_slt == 0)
            zero <= 1'b1;
        else
            zero <= 1'b0;
        carry <= 1'bz;
    end

```

```

        overflow <= r_slt[31];
        if (a1-b1<0)
            negative <= 1'b1;
        else
            negative <= 1'b0;
    end
else if (aluc == 4'b1010)
    begin //sltu
        r <= r_sltu;
        if(r_sltu == 0)
            zero <= 1'b1;
        else
            zero <= 1'b0;
        carry <= 1'bz;
        negative <= r_sltu[31];
        overflow <= 1'bz;
    end
else if (aluc == 4'b1100)
    begin //sra
        r <= r_sra;
        if(r_sra == 0)
            zero <= 1'b1;
        else
            zero <= 1'b0;
        r_sra_t = b>>>(a-1);
        carry <= r_sra_t[0];
        negative <= r_sra[31];
        overflow <= 1'bz;
    end
else if (aluc == 4'b111x)
    begin //sll/slr
        r <= r_sll;
        if(r_sll == 0)
            zero <= 1'b1;
        else
            zero <= 1'b0;
        r_sll_t = b<<(a-1);
        carry <= r_sll_t[0];
        negative <= r_sll[31];
        overflow <= 1'bz;
    end
else if (aluc == 4'b1101)
    begin //srl
        r <= r_srl;

```

```

        if(r_srl == 0)
            zero <= 1'b1;
        else
            zero <= 1'b0;
        r_srl_t = b>>(a-1);
        carry <= r_srl_t[0];
        negative <= r_srl[31];
        overflow <= 1'bz;
    end

end

endmodule

```

四、测试模块建模

分别通过对每一个模块的测试来观察逻辑是否正确，可将模块分为加减运算、逻辑运算以及移位运算三大部分

```

module ALU_tb();
    reg [31:0] a;
    reg [31:0] b;
    reg [3:0] aluc;
    wire [31:0] r;
    wire zero;
    wire carry;
    wire negative;
    wire overflow;

    alu
    ALU(.a(a), .b(b), .aluc(aluc), .r(r), .zero(zero), .carry(carry), .negative(negative), .overflow(overflow));

    //ADDU
    /*initial
        begin
            //ADDU
            aluc = 4'b0000;
            a = 15;
            b = 16;

```



```
#40
a = 5;
b = 7;
```

```
#40
a = 32'b0;
b = 32'b0;
```

```
#40
a = 32'b100000000000000000000000000000;
b = 32'b100000000000000000000000000000;
```

```
end*/
```

```
/*
```

```
initial
```

```
begin
```

```
//ADD
```

```
aluc = 4'b0010;
```

```
a = -5;
```

```
b = 15;
```

```
#40
```

```
a = 10;
```

```
b = 15;
```

```
#40
```

```
a = -15;
```

```
b = -17;
```

```
#40
```

```
a = 32'b0;
```

```
b = 32'b0;
```

```
#40
```

```
a = 32'b010000000000000000000000000000;
```

```
b = 32'b010000000000000000000000000000;
```

```
#40
```

```
a = 32'b100000000000000000000000000000;
```

```
b = 32'b110000000000000000000000000000;
```

[illegible]

```

/*
    initial
    begin
        //AND OR XOR NOR
        a = 32'b10001000100010001000100010001000;
        b = 32'b01001000110010011000100010001000;

        aluc = 4'b0100;
        #40 aluc = 4'b0101;
        #40 aluc = 4'b0110;
        #40 aluc = 4'b0111;

    end
*/

/*
    initial
    begin
        //LUI
        aluc = 4'b1001;
        a = 32'b1;
        b = 32'b1;

        aluc = 4'b1000;
        a = 32'b1;
        b = 32'b1;

    end
*/

/*
    initial
    begin
        //SLT, SLTU
        aluc = 4'b1011;
        a = 20;
        b = 15;

        #40
        a = 5;
        b = 10;

        aluc = 4'b1011;

```

```

        a = 20;
        b = 15;

        #40
        a = 5;
        b = 10;

        #40
        a = -5;
        b = -10;

        #40
        a = -5;
        b = 10;

    end

*/

initial
begin

    //SRA SLL/SLR SRL
    b = 32'b000000000000000001111111000000000;
    a = 32'b101;
    //aluc = 4'b1110;

    #40

    aluc = 4'b1111;

    #40

    aluc = 4'b1101;

end


endmodule

```


五、实验结果

1. ModelSim 波形仿真


ADD/ADDU 功能

 


SUB/SUBU 功能

 


AND/OR/XOR/NOR 功能

 


SLT/SLTU 功能

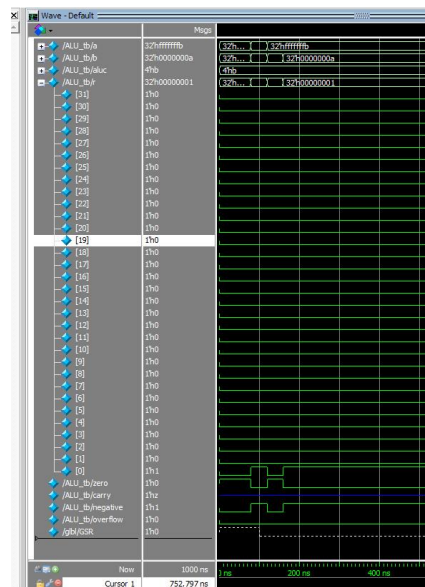

SRA SLL/SLR SRL 功能

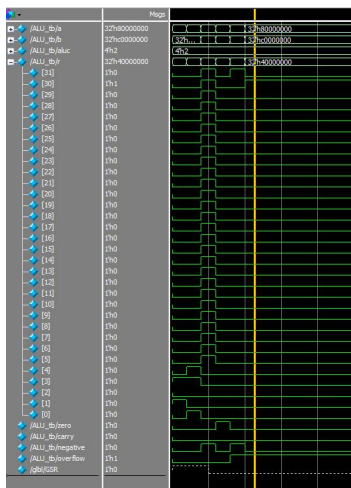

LUI 功能

 

可以看到所有输出据符合预期，逻辑验证正确