

一、实验内容

使用 Verilog 实现 RAM 的设计，并用 Logicsim 绘制 16 个 4 位寄存器组成的 RAM，验证逻辑。进行 verilog 建模并进行 Modelsim 波形仿真。本实验写入线与输出线不相同。

二、硬件逻辑图

该实验未要求

三、模块建模

利用行为描述的方式进行建模，通过监测时钟上升沿和 ena 下降沿进行输入输出控制，通过 wena 区分写入与读取行为，并进行相应赋值

```
module ram(
    input clk,
    input ena,
    input wena,
    input [4:0] addr,
    input [31:0] data_in,
    output reg [31:0] data_out
);
    reg [31:0] ram [31:0];
    always @(posedge clk or negedge ena)
        begin
            if(ena)
                begin
                    if(wena)
                        ram[addr] <= data_in;    //wena:1, input data
                    else data_out <= ram[addr];    //wena:0, output data
                end
            else
                data_out <= 32'bz;                //ena:0 reset RAM to z
            end
        end
endmodule
```

四、测试模块建模

先进行 `ena` 端口的测试，确保 `ena` 无效时输出为高阻抗。之后进行写操作，对六个不同且较为随机的地址进行写入操作，之后统一进行输出操作，在输出时输出顺序打乱，从而检验是否 RAM 将值真正写入。

```
module ram_tb();
    reg clk;
    reg ena;
    reg wena;
    reg [4:0] addr;
    reg [31:0] data_in;
    wire [31:0] data_out;

    ram
    RAM(
        .clk(clk),
        .ena(ena),
        .wena(wena),
        .addr(addr),
        .data_in(data_in),
        .data_out(data_out)
    );

    //clk
    initial
    begin
        clk = 0;
        #1 clk = 1;
    end
    always #2 clk = ~clk;

    initial
    begin
        ena = 0;
        #20 ena = 1;

        wena = 1;
        addr = 5'b0000;
        data_in = 32'b1;
        #5
        addr = 5'b0001;
        data_in = 32'b0011;

        #5
```

```
addr = 5'b0011;  
data_in = 32'b0101;
```

```
#5  
addr = 5'b1001;  
data_in = 32'b1111;
```

```
#5  
addr = 5'b1110;  
data_in = 32'b0110;
```

```
#5  
addr = 5'b0101;  
data_in = 32'b0100;
```


```
#20  
wena = 0;  
addr = 5'b0001;  
#50  
addr = 5'b0000;  
#50  
addr = 5'b1001;  
#50  
addr = 5'b0011;  
#50  
addr = 5'b0101;  
#50  
addr = 5'b1110;
```

```
end
```

```
endmodule
```

五、实验结果

1 Modelsim 波形仿真

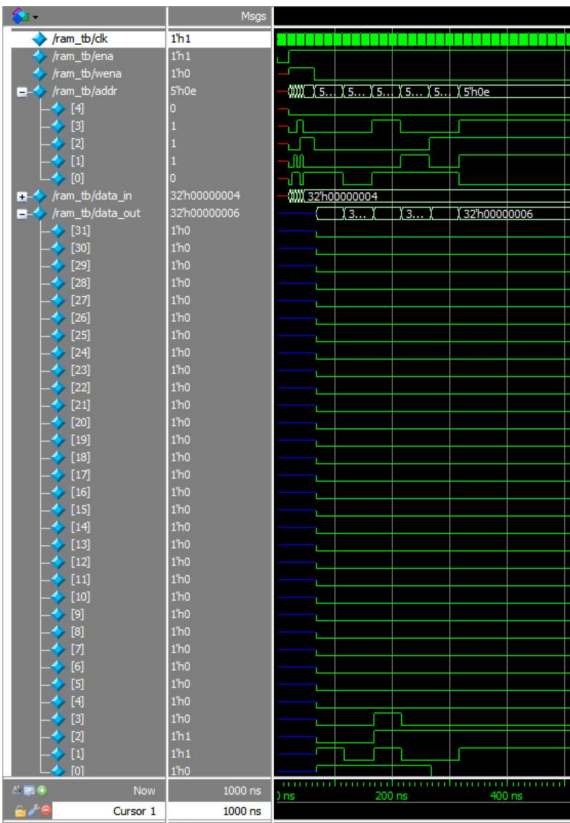

首先可以观察到当 **ena** 无效时，所得到的输出值为高阻抗
其次在写入之后，随机抽取已经写入位置进行读取操作，均按照相应的存储值进行输出，说明 RAM 将值正确存入，逻辑正确。

一、实验内容

使用 Verilog 实现 RAM 的设计，并用 Logicsim 绘制 16 个 4 位寄存器组成的 RAM，验证逻辑。进行 verilog 建模并进行 Modelsim 波形仿真。本实验写入线与输出线不相同，实现复用。

二、硬件逻辑图

该实验未要求

三、模块建模

与上一实验不同之处就在于输入输出线变成了一个，此时需要注意这时的 inout 类型在过程中不能直接赋值，可以用一个临时寄存器类型变量进行存储，最后用 assign 进行赋值给 wire 类型的 data 端口

```
module ram2(
    input clk,
    input ena,
    input wena,
    input [4:0] addr,
    inout [31:0] data
);

    reg [31:0] ram [31:0];
    reg [31:0] temp;    //inout type cannot be assigned in procedural process, register needed

    always @(posedge clk or negedge ena)
    begin
        if(ena)
        begin
            if(wena) ram[addr] <= data;
            else temp <= ram[addr];
        end
        else temp <= 32'bz;
    end

    assign data = temp;
endmodule
```

四、测试模块建模

与上一实验大致相同，可以进行端口修改后重复使用

```

module ram2_tb();
reg clk;

    reg ena;
    reg wena;
    reg [4:0] addr;
    reg [31:0] temp;
    wire [31:0] data;

    ram2
    RAM(
        .clk(clk),
        .ena(ena),
        .wena(wena),
        .addr(addr),
        .data(data)
    );

    //clk
    initial
    begin
        clk = 0;
        #1 clk = 1;
    end
    always #2 clk = ~clk;

    assign data = wena?temp:32'bz;

    initial
    begin
        ena = 0;
        #20 ena = 1;

        wena = 1;
        addr = 5'b0000;
        temp = 32'b1;
        #5
        addr = 5'b0001;
        temp = 32'b0011;

        #5
        addr = 5'b0011;
        temp = 32'b0101;

        #5

```

```
addr = 5'b1001;  
temp = 32'b1111;
```

```
#5  
addr = 5'b1110;  
temp = 32'b0110;
```


```
#5  
addr = 5'b0101;  
temp = 32'b0100;
```

```
#20  
wena = 0;  
addr = 5'b0001;  
#50  
addr = 5'b0000;  
#50  
addr = 5'b1001;  
#50  
addr = 5'b0011;  
#50  
addr = 5'b0101;  
#50  
addr = 5'b1110;
```

```
end  
Endmodule
```

五、实验结果

1.Modelsim 仿真

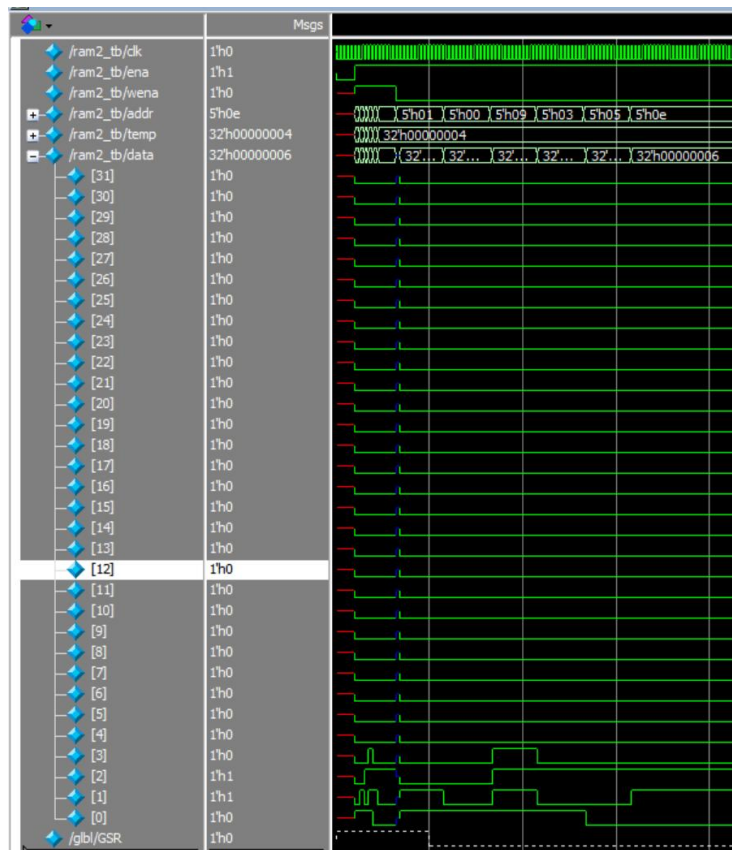

可以看到输出部分正常进行输出，对应相应的存储量，说明逻辑正确


一、实验内容

利用 Verlog 实现寄存器堆的仿真建模并进行波形验证。该实验要求使用之前已经建立好的模块：数据分配器、数据选择器、pc 寄存器的实例化进行建模。


二、硬件逻辑图

1. Logicsim 逻辑验证


初始状态：

 


进行清零操作

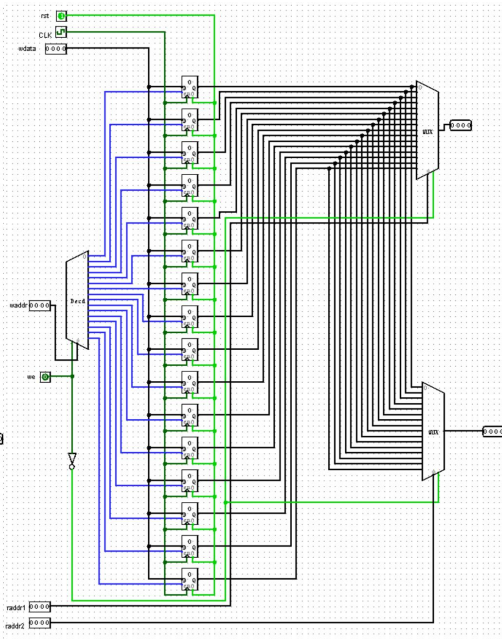


进行打开写使能端，向 2 号寄存器写入 5

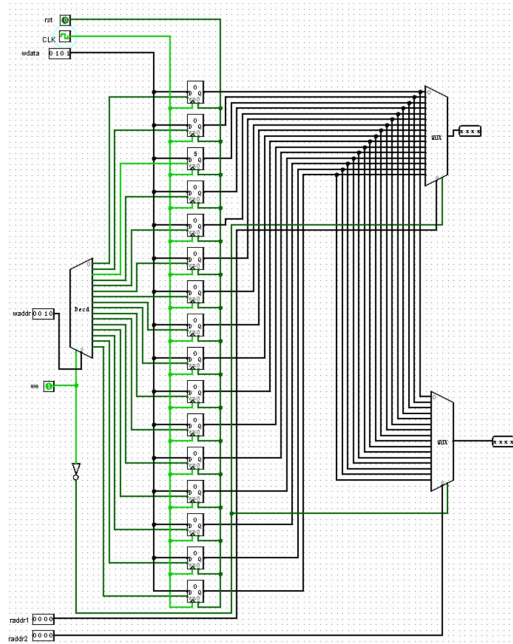

向 3 号寄存器写入 7

 


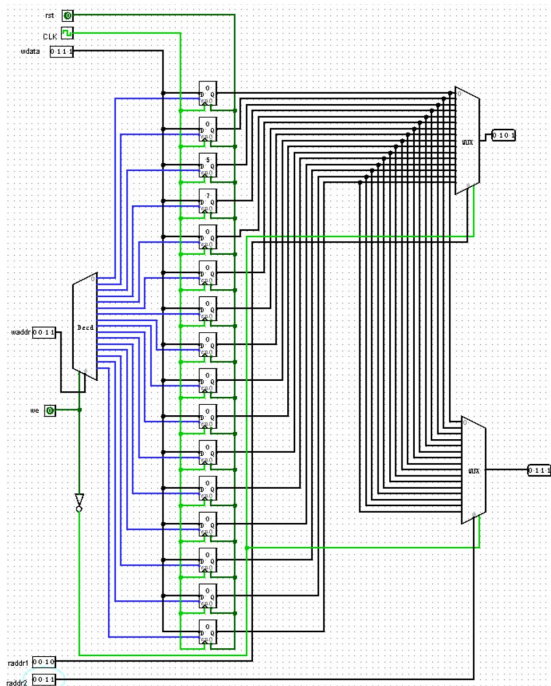关闭写使能端，选择一号输出端输出 2 号寄存器内容，二号输出端输出 3 号寄存器内容



可以看到，2 号寄存器存储的 5 正常输出到一号输出端，3 号寄存器存储的 7 正常输出到二号输出端

进行清零操作，RAM 存储内容内容清零

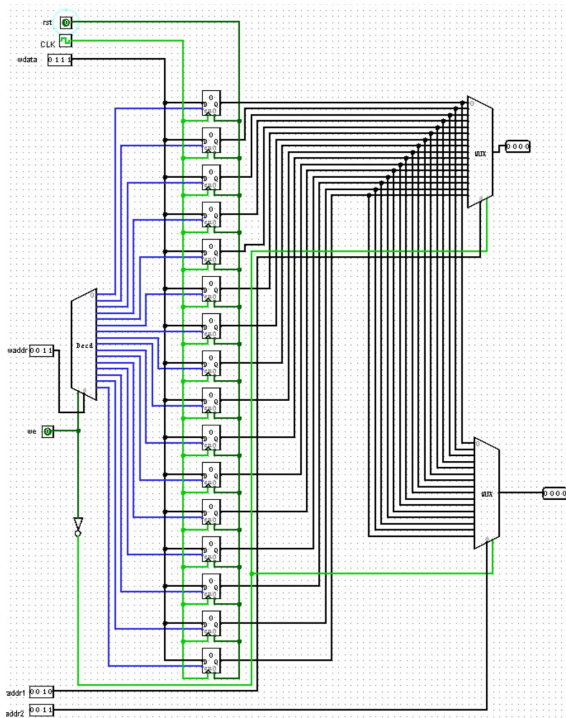

三、模块建模

通过实例化数据分配器、数据选择器、pc 寄存器模块，通过连接模块间的接口实现寄存器堆的建模。注意这里当时钟下降沿写入数据，清零数据时清零信号高电平进行信号得到清零。

```
module decoder5to32(
    input ena,
    input [4:0] iData,
    output [31:0] oData
);
    assign oData[0] = ~iData[4] & ~iData[3] & ~iData[2] & ~iData[1] & ~iData[0] & ena;
    assign oData[1] = ~iData[4] & ~iData[3] & ~iData[2] & ~iData[1] & iData[0] & ena;
    assign oData[2] = ~iData[4] & ~iData[3] & ~iData[2] & iData[1] & ~iData[0] & ena;
    assign oData[3] = ~iData[4] & ~iData[3] & ~iData[2] & iData[1] & iData[0] & ena;
    assign oData[4] = ~iData[4] & ~iData[3] & iData[2] & ~iData[1] & ~iData[0] & ena;
    assign oData[5] = ~iData[4] & ~iData[3] & iData[2] & ~iData[1] & iData[0] & ena;
    assign oData[6] = ~iData[4] & ~iData[3] & iData[2] & iData[1] & ~iData[0] & ena;
    assign oData[7] = ~iData[4] & ~iData[3] & iData[2] & iData[1] & iData[0] & ena;
    assign oData[8] = ~iData[4] & iData[3] & ~iData[2] & ~iData[1] & ~iData[0] & ena;
    assign oData[9] = ~iData[4] & iData[3] & ~iData[2] & ~iData[1] & iData[0] & ena;
    assign oData[10] = ~iData[4] & iData[3] & ~iData[2] & iData[1] & ~iData[0] & ena;
    assign oData[11] = ~iData[4] & iData[3] & ~iData[2] & iData[1] & iData[0] & ena;
    assign oData[12] = ~iData[4] & iData[3] & iData[2] & ~iData[1] & ~iData[0] & ena;
    assign oData[13] = ~iData[4] & iData[3] & iData[2] & ~iData[1] & iData[0] & ena;
    assign oData[14] = ~iData[4] & iData[3] & iData[2] & iData[1] & ~iData[0] & ena;
    assign oData[15] = ~iData[4] & iData[3] & iData[2] & iData[1] & iData[0] & ena;
    assign oData[16] = iData[4] & ~iData[3] & ~iData[2] & ~iData[1] & ~iData[0] & ena;
    assign oData[17] = iData[4] & ~iData[3] & ~iData[2] & ~iData[1] & iData[0] & ena;
    assign oData[18] = iData[4] & ~iData[3] & ~iData[2] & iData[1] & ~iData[0] & ena;
    assign oData[19] = iData[4] & ~iData[3] & ~iData[2] & iData[1] & iData[0] & ena;
    assign oData[20] = iData[4] & ~iData[3] & iData[2] & ~iData[1] & ~iData[0] & ena;
    assign oData[21] = iData[4] & ~iData[3] & iData[2] & ~iData[1] & iData[0] & ena;
    assign oData[22] = iData[4] & ~iData[3] & iData[2] & iData[1] & ~iData[0] & ena;
    assign oData[23] = iData[4] & ~iData[3] & iData[2] & iData[1] & iData[0] & ena;
    assign oData[24] = iData[4] & iData[3] & ~iData[2] & ~iData[1] & ~iData[0] & ena;
    assign oData[25] = iData[4] & iData[3] & ~iData[2] & ~iData[1] & iData[0] & ena;
    assign oData[26] = iData[4] & iData[3] & ~iData[2] & iData[1] & ~iData[0] & ena;
    assign oData[27] = iData[4] & iData[3] & ~iData[2] & iData[1] & iData[0] & ena;
    assign oData[28] = iData[4] & iData[3] & iData[2] & ~iData[1] & ~iData[0] & ena;
    assign oData[29] = iData[4] & iData[3] & iData[2] & ~iData[1] & iData[0] & ena;
    assign oData[30] = iData[4] & iData[3] & iData[2] & iData[1] & ~iData[0] & ena;
    assign oData[31] = iData[4] & iData[3] & iData[2] & iData[1] & iData[0] & ena;
endmodule
```

```

module selector32to1(
    input [31:0] iC0,
    input [31:0] iC1,
    input [31:0] iC2,
    input [31:0] iC3,
    input [31:0] iC4,
    input [31:0] iC5,
    input [31:0] iC6,
    input [31:0] iC7,
    input [31:0] iC8,
    input [31:0] iC9,
    input [31:0] iC10,
    input [31:0] iC11,
    input [31:0] iC12,
    input [31:0] iC13,
    input [31:0] iC14,
    input [31:0] iC15,
    input [31:0] iC16,
    input [31:0] iC17,
    input [31:0] iC18,
    input [31:0] iC19,
    input [31:0] iC20,
    input [31:0] iC21,
    input [31:0] iC22,
    input [31:0] iC23,
    input [31:0] iC24,
    input [31:0] iC25,
    input [31:0] iC26,
    input [31:0] iC27,
    input [31:0] iC28,
    input [31:0] iC29,
    input [31:0] iC30,
    input [31:0] iC31,
    input [4:0] option,
    input ena,
    output reg [31:0] oZ
);
always @(*)
begin
    if(ena)
    begin
        if (option == 0) oZ = iC0;
        else if (option == 1) oZ = iC1;
        else if (option == 2) oZ = iC2;
    end
end

```

```

        else if (option == 3) oZ = iC3;
        else if (option == 4) oZ = iC4;
        else if (option == 5) oZ = iC5;
        else if (option == 6) oZ = iC6;
        else if (option == 7) oZ = iC7;
        else if (option == 8) oZ = iC8;
        else if (option == 9) oZ = iC9;
        else if (option == 10) oZ = iC10;
        else if (option == 11) oZ = iC11;
        else if (option == 12) oZ = iC12;
        else if (option == 13) oZ = iC13;
        else if (option == 14) oZ = iC14;
        else if (option == 15) oZ = iC15;
        else if (option == 16) oZ = iC16;
        else if (option == 17) oZ = iC17;
        else if (option == 18) oZ = iC18;
        else if (option == 19) oZ = iC19;
        else if (option == 20) oZ = iC20;
        else if (option == 21) oZ = iC21;
        else if (option == 22) oZ = iC22;
        else if (option == 23) oZ = iC23;
        else if (option == 24) oZ = iC24;
        else if (option == 25) oZ = iC25;
        else if (option == 26) oZ = iC26;
        else if (option == 27) oZ = iC27;
        else if (option == 28) oZ = iC28;
        else if (option == 29) oZ = iC29;
        else if (option == 30) oZ = iC30;
        else if (option == 31) oZ = iC31;
    end
end

endmodule

module ADFP(
    input clk,
    input d,
    input rst,
    input ena,
    output reg Q1
);
    always @(negedge clk or posedge rst)
    begin

```

```

        if (rst)
        begin
            Q1 = 0;
        end

        else
        begin
            if (ena)
            begin
                Q1 = d;
            end
        end
    end
end
endmodule

```

```

module pcreg(
    input clk,
    input rst,
    input ena,
    input [31:0] data_in,
    output [31:0] data_out
);
    ADFP p0(.clk(clk), .d(data_in[0]), .rst(rst), .ena(ena), .Q1(data_out[0]));
    ADFP p1(.clk(clk), .d(data_in[1]), .rst(rst), .ena(ena), .Q1(data_out[1]));
    ADFP p2(.clk(clk), .d(data_in[2]), .rst(rst), .ena(ena), .Q1(data_out[2]));
    ADFP p3(.clk(clk), .d(data_in[3]), .rst(rst), .ena(ena), .Q1(data_out[3]));
    ADFP p4(.clk(clk), .d(data_in[4]), .rst(rst), .ena(ena), .Q1(data_out[4]));
    ADFP p5(.clk(clk), .d(data_in[5]), .rst(rst), .ena(ena), .Q1(data_out[5]));
    ADFP p6(.clk(clk), .d(data_in[6]), .rst(rst), .ena(ena), .Q1(data_out[6]));
    ADFP p7(.clk(clk), .d(data_in[7]), .rst(rst), .ena(ena), .Q1(data_out[7]));
    ADFP p8(.clk(clk), .d(data_in[8]), .rst(rst), .ena(ena), .Q1(data_out[8]));
    ADFP p9(.clk(clk), .d(data_in[9]), .rst(rst), .ena(ena), .Q1(data_out[9]));
    ADFP p10(.clk(clk), .d(data_in[10]), .rst(rst), .ena(ena), .Q1(data_out[10]));
    ADFP p11(.clk(clk), .d(data_in[11]), .rst(rst), .ena(ena), .Q1(data_out[11]));
    ADFP p12(.clk(clk), .d(data_in[12]), .rst(rst), .ena(ena), .Q1(data_out[12]));
    ADFP p13(.clk(clk), .d(data_in[13]), .rst(rst), .ena(ena), .Q1(data_out[13]));
    ADFP p14(.clk(clk), .d(data_in[14]), .rst(rst), .ena(ena), .Q1(data_out[14]));
    ADFP p15(.clk(clk), .d(data_in[15]), .rst(rst), .ena(ena), .Q1(data_out[15]));
    ADFP p16(.clk(clk), .d(data_in[16]), .rst(rst), .ena(ena), .Q1(data_out[16]));
    ADFP p17(.clk(clk), .d(data_in[17]), .rst(rst), .ena(ena), .Q1(data_out[17]));
    ADFP p18(.clk(clk), .d(data_in[18]), .rst(rst), .ena(ena), .Q1(data_out[18]));

```

```

ADFF p19(.clk(clk), .d(data_in[19]), .rst(rst), .ena(ena), .Q1(data_out[19]));
ADFF p20(.clk(clk), .d(data_in[20]), .rst(rst), .ena(ena), .Q1(data_out[20]));
ADFF p21(.clk(clk), .d(data_in[21]), .rst(rst), .ena(ena), .Q1(data_out[21]));
ADFF p22(.clk(clk), .d(data_in[22]), .rst(rst), .ena(ena), .Q1(data_out[22]));
ADFF p23(.clk(clk), .d(data_in[23]), .rst(rst), .ena(ena), .Q1(data_out[23]));
ADFF p24(.clk(clk), .d(data_in[24]), .rst(rst), .ena(ena), .Q1(data_out[24]));
ADFF p25(.clk(clk), .d(data_in[25]), .rst(rst), .ena(ena), .Q1(data_out[25]));
ADFF p26(.clk(clk), .d(data_in[26]), .rst(rst), .ena(ena), .Q1(data_out[26]));
ADFF p27(.clk(clk), .d(data_in[27]), .rst(rst), .ena(ena), .Q1(data_out[27]));
ADFF p28(.clk(clk), .d(data_in[28]), .rst(rst), .ena(ena), .Q1(data_out[28]));
ADFF p29(.clk(clk), .d(data_in[29]), .rst(rst), .ena(ena), .Q1(data_out[29]));
ADFF p30(.clk(clk), .d(data_in[30]), .rst(rst), .ena(ena), .Q1(data_out[30]));
ADFF p31(.clk(clk), .d(data_in[31]), .rst(rst), .ena(ena), .Q1(data_out[31]));

```

```
endmodule
```

```

module Regfiles(
    input clk,
    input rst,
    input we,
    input [4:0] raddr1,
    input [4:0] raddr2,
    input [4:0] waddr,
    input [31:0] wdata,
    output [31:0] rdata1,
    output [31:0] rdata2
);

    wire [31:0] ram [31:0];
    wire [31:0] coding;

    decoder5to32 d(we,waddr,coding);
    pcreg p0(clk,rst,coding[0],wdata,ram[0]);
    pcreg p1(clk,rst,coding[1],wdata,ram[1]);
    pcreg p2(clk,rst,coding[2],wdata,ram[2]);
    pcreg p3(clk,rst,coding[3],wdata,ram[3]);
    pcreg p4(clk,rst,coding[4],wdata,ram[4]);
    pcreg p5(clk,rst,coding[5],wdata,ram[5]);
    pcreg p6(clk,rst,coding[6],wdata,ram[6]);
    pcreg p7(clk,rst,coding[7],wdata,ram[7]);
    pcreg p8(clk,rst,coding[8],wdata,ram[8]);
    pcreg p9(clk,rst,coding[9],wdata,ram[9]);

```



```

pcreg p10(clk,rst,coding[10],wdata,ram[10]);
pcreg p11(clk,rst,coding[11],wdata,ram[11]);
pcreg p12(clk,rst,coding[12],wdata,ram[12]);
pcreg p13(clk,rst,coding[13],wdata,ram[13]);
pcreg p14(clk,rst,coding[14],wdata,ram[14]);
pcreg p15(clk,rst,coding[15],wdata,ram[15]);
pcreg p16(clk,rst,coding[16],wdata,ram[16]);
pcreg p17(clk,rst,coding[17],wdata,ram[17]);
pcreg p18(clk,rst,coding[18],wdata,ram[18]);
pcreg p19(clk,rst,coding[19],wdata,ram[19]);
pcreg p20(clk,rst,coding[20],wdata,ram[20]);
pcreg p21(clk,rst,coding[21],wdata,ram[21]);
pcreg p22(clk,rst,coding[22],wdata,ram[22]);
pcreg p23(clk,rst,coding[23],wdata,ram[23]);
pcreg p24(clk,rst,coding[24],wdata,ram[24]);
pcreg p25(clk,rst,coding[25],wdata,ram[25]);
pcreg p26(clk,rst,coding[26],wdata,ram[26]);
pcreg p27(clk,rst,coding[27],wdata,ram[27]);
pcreg p28(clk,rst,coding[28],wdata,ram[28]);
pcreg p29(clk,rst,coding[29],wdata,ram[29]);
pcreg p30(clk,rst,coding[30],wdata,ram[30]);
pcreg p31(clk,rst,coding[31],wdata,ram[31]);

```

四、测试模块建模

首先将寄存器堆进行清零，之后向寄存器堆中写入数据，分别向对应编号的寄存器内写入 31-编号数的值，之后统一进行输出，输出时观察输出结果，输出结果应波形正好对称

```

module Regfiles_tb();
    reg clk;
    reg rst;
    reg we;
    reg [4:0] raddr1;
    reg [4:0] raddr2;
    reg [4:0] waddr;
    reg [31:0] wdata;
    wire [31:0] rdata1;
    wire [31:0] rdata2;

    Regfiles Rf(
        .clk(clk),

```

```

        .rst(rst),
        .we(we),
        .raddr1(raddr1),
        .raddr2(raddr2),
        .waddr(waddr),
        .wdata(wdata),
        .rdata1(rdata1),
        .rdata2(rdata2)
    );
integer i = 0;

```

```

initial
begin
    raddr1 = 5'b0;
raddr2 = 5'b0;
    //we = 1;
    clk = 0;
    rst = 0;
    #2 rst = 1;
    #2 rst = 0;

```

```

end
always #2 clk = ~clk;

```

```

initial
begin
    we = 0;
    #20 we = 1;
    while(i <= 31)
    begin
        waddr = i;
        wdata = 31 - i;
        #10
        i = i + 1;
    end
    i = 0;
    we = 0;
    while(i <= 31)
    begin
        raddr1 = i;
        raddr2 = 31 - i;
        #20
        i = i + 1;
    end


```

end
end


五、实验结果

1. Logicsim 逻辑验证


初始状态：

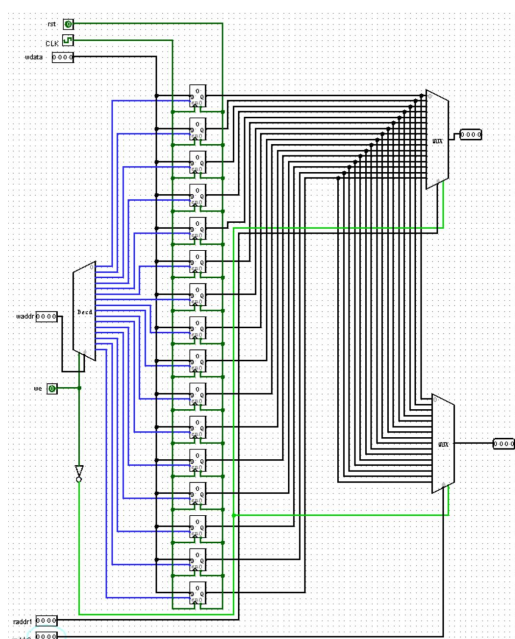


进行清零操作

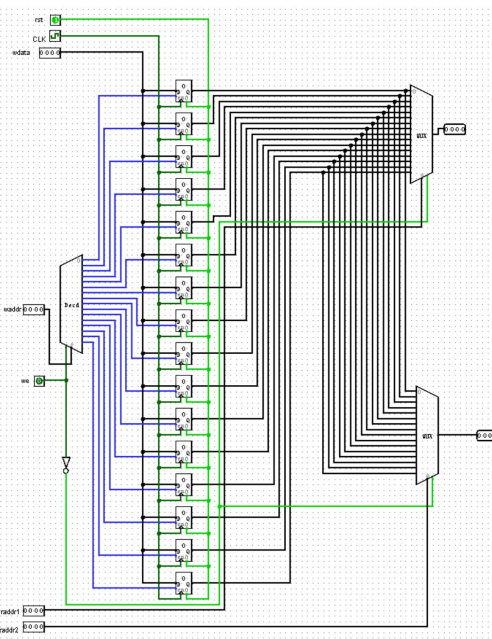


进行打开写使能端，向 2 号寄存器写入 5

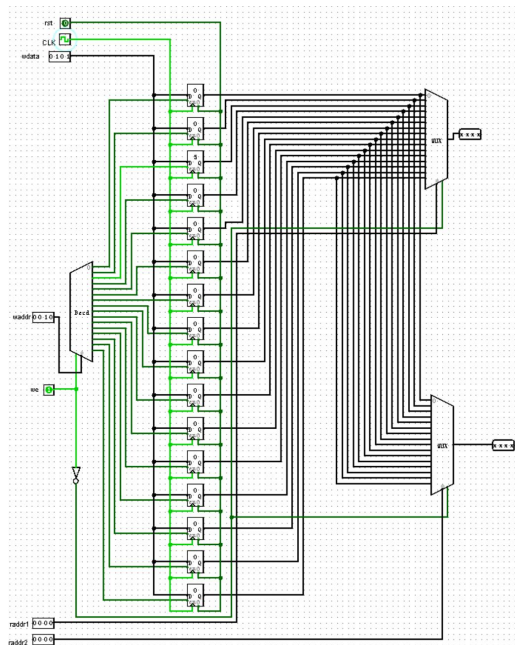


向 3 号寄存器写入 7

 


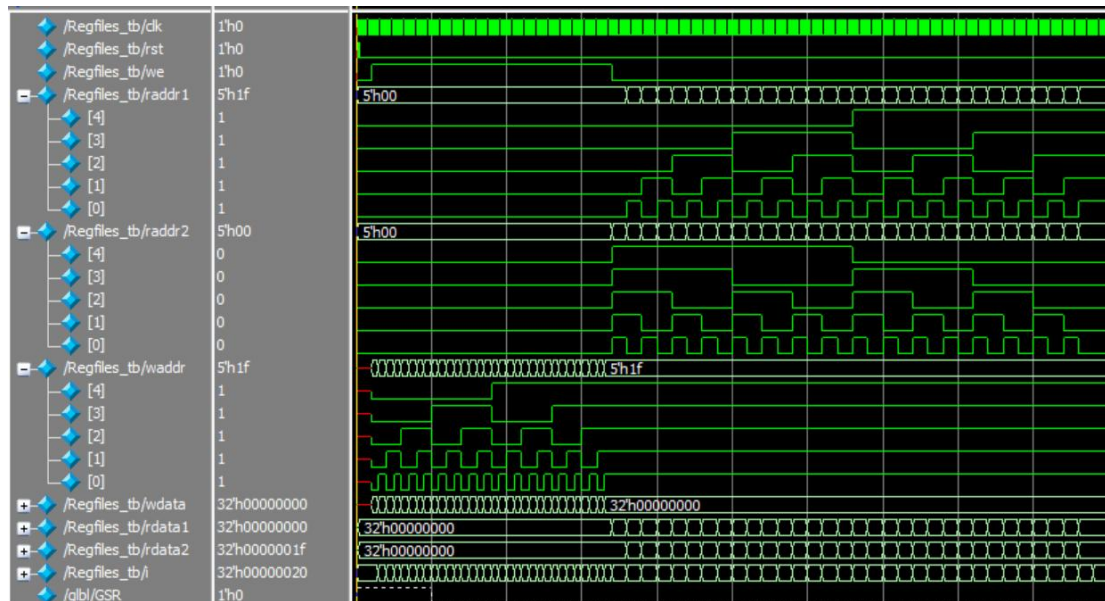

上图为读取地址以及写入地址的波形变化情况，实验中读取地址在以 15 为原点对称

 

该图为写入数据情况，实验中向相应序号单元寄存器中写入 31 减序号数的相应数据

 

观察波形图，前半部分出现过 `rst` 上升沿，寄存器堆中数据比清零，后可以看到两个读取地址读取的数据波形形状对称，读取相应值正确，波形验证正确。